

1

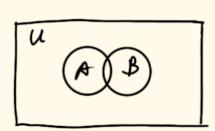

- ① A+B = U-A-B+A·B = (U-A)·LU-B) = Ā·Ē
- 3 A·B = U-A·B = U-A·U-B = A+B

2

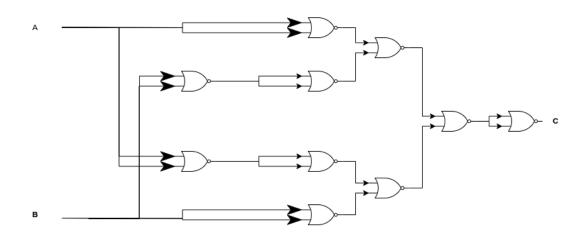

1

ALU 是计算机 CPU 中的核心部件,负责执行基本的算术和逻辑运算。它能够对数据进行加、减、乘、除等算术操作,并执行与、或、非、异或等逻辑操作。

REG FILE 是一个存储区域,包含一组可快速访问的寄存器。每个寄存器可以存储一定数量的位 (例如 32 位或 64 位),用于暂存数据、计算中间结果或保存程序状态信息。通过读写寄存器,CPU 可以在不同阶段高效地处理和传递数据。

MUX 是一种数字电路元件,它的作用是在多个数据源之间进行选择,并将选定的数据通道传输到单一输出端。

MEMORY 是计算机系统中的主要存储设备,用于长期存储程序和数据。它按照地址寻址的方式组织数据,允许 CPU 按需读取和写人数据。

2

CPU 内包含了 ALU、REG FILE 和 MUX。内存对应 MEMORY。

输入设备:键盘,鼠标; 输出设备:显示器,音箱。

$$CPI = 0.5 \times 1 + 0.4 \times 2.5 + 0.1 \times 5 = 2$$

$$t = \frac{CPI}{f} = \frac{2}{f}s$$

$$t = \frac{1.8}{f}s$$

即该程序 CPI 变为 1.8, 则乘法 CPI 变为 2

即该程序 CPI 变为 1.8, 则访存指令 CPI 变为 3

<1> posedge clk <2> q<=0x08; <3> q<=d;

执行复位操作

3

<1> posedge clk or rst

**5** 

1

A	В	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 $\mathbf{2}$ 

这个模块实现了全加器的功能

3

```
module Foo (A, B, Cin, Sum, Cout);
input A, B, Cin;
output Sum, Cout;

reg Cout;
reg T1, T2, T3;
```

```
reg S1;
7
8
       always @(A or B or Cin) begin
9
           S1 = A ^ B;
10
           T1 = A & Cin;
11
           T2 = B & Cin;
12
          T3 = A \& B;
13
          Cout = (T1 | T2) | T3;
14
           Sum = S1 ^ Cin;
15
       end
17
  endmodule
```